

Aluno: Leonardo Boniatti

## ATIVIDADE 2 - PROJETO DE DECODIFICADOR C-2 PARA DISPLAY DE 7-SEGMENTOS

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	sin	C-2
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	3
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	5
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	6
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	-8
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	-7
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	-6
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	-5
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	-4
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	-3
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	-2
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	-1

$$a = A^* \sim B + C \sim D + \sim B^* \sim D + \sim A^* C + B^* \sim C^* D$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1	1	1
11		1		1
10	1	1	1	1

$$b = \sim C^* \sim D + A^* \sim B^* C + \sim A^* B^* \sim C + \sim A^* B^* \sim D$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		1
11	1			
10	1		1	1

$$c = C^* \sim D + \sim C^* \sim D^* \sim B$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1			1
01				1
11				1
10	1			1

$$d = C^* \sim D + C^* D^* \sim B + \sim C^* D^* B + \sim C^* \sim D^* \sim B$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1		1
11		1		1
10	1		1	1

$$e = \sim C^* \sim D + \sim C^* D + C^* D + \sim A^* B + A^* \sim B$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	1
11	1	1	1	
10	1	1	1	1

$$f = \sim C \sim D + \sim A \sim B + A \sim B + A \sim B \sim C + C \sim D \sim B$$

AB/CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1		1	
11	1	1	1	1
10	1	1		

$$g = C \sim D + C \sim D \sim B + \sim C \sim D \sim B + \sim C \sim D \sim B + \sim C \sim D \sim A$$

AB/CD	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

$$\sin = A \sim B + A \sim \sim B$$

AB/CD	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1