



ATIVIDADE 2 - PROJETO DE DECODIFICADOR C-2 PARA DISPLAY DE 7-SEGMENTOS

CURSO: TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PERÍODO LETIVO: 2022-02

PROFESSOR: FELIPE MARTIN SAMPAIO

OBJETIVO DA ATIVIDADE

- Desenvolver um circuito lógico (utilizando o simulador Logisim) para decodificação de números binários de entrada (4 bits), utilizando a representação de números com sinal em complemento de 2 (C-2), para que sejam apresentados de forma gráfica em displays de 7 segmentos (Figura 1).

ESPECIFICAÇÃO DO CIRCUITO LÓGICO

- **Entradas:** Número binário de 4 (quatro) bits: **A** (bit mais significativo), **B**, **C**, **D** (bit menos significativo).
- **Saídas:** Saídas para o acendimento dos segmentos dos displays:
 - Display para o número: **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, **g**, **h**
 - Display para o sinal: **sin**
- A lógica de comportamento das saídas, em função das entradas, será expressa de acordo com a representação de números com sinal em C-2, expressa na Figura 2.

PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

Passo 1: Construir a tabela-verdade para a especificação do comportamento do circuito lógico, utilizando o modelo da Figura 2. Seguir a especificação das conexões da Figura 1b e a representação dos números em C-2 apresentada na Figura 1c.

Passo 2: Para cada uma das saídas, realizar o processo de síntese das expressões lógicas simplificadas a partir da técnica de Mapas de Karnaugh.

Passo 3: Projetar o circuito lógico “Decodificador Display 7-Segmentos” no simulador Logisim utilizando, como base, as expressões lógicas do Passo 2.

Passo 4: Realizar a simulação do funcionamento do circuito lógico utilizando um display de 7 segmentos disponível na biblioteca de componentes do simulador Lógico (Figura 1a).

ENTREGAS E PRAZOS

- O roteiro **DEVE** ser desenvolvido de forma **INDIVIDUAL**.
 - O que deve ser entregue:
 - Tabela-verdade construída para a especificação do funcionamento do circuito
 - Demonstração do processo de síntese das expressões lógicas por meio dos Mapas de Karnaugh para cada uma das saídas
 - Arquivo **.circ** com o projeto do circuito lógico
- Prazo de entrega: **até o dia 27 de setembro de 2022.**

 


Figura 1: Especificação do circuito para o projeto utilizando o simulador Logisim.

<i>mintermo</i>	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	sin	C-2
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2
3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4
5	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	5
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	6
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	-8
9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	-7
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	-6
11	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	-5
12	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	-4
13	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	-3
14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	-2
15	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	-1

Figura 2: Tabela-verdade a ser preenchida com o comportamento do circuito.

A	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	1
	11	1	1	0	1
	10	1	1	1	1
$A * \sim B + C * \sim D + \sim A * C + \sim B * \sim D + B * \sim C * D$					

B	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	1	1	1
	01	0	1	0	1
	11	0	0	0	1
	10	0	1	0	1
$\sim C * \sim D + A * \sim B * C + \sim A * B * \sim C + \sim A * B * \sim D$					

C	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1
$C * \sim D + \sim B * \sim D$					

D	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	1	1	1	1
$C * \sim D + \sim B * C + \sim B * \sim D + B \sim C * D$					

E	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	1	0	1
$\sim C + D + \sim A * B + A * \sim B$					

F	AB				
CD		00	01	11	10
	00	1	1	1	1
	01	1	0	1	1
	11	1	1	1	0
	10	1	0	1	0
$\sim A * \sim B + A * B + \sim C * \sim D + A * \sim C + \sim A * C * D$					

G	AB				
CD		00	01	11	10

	00	0	1	1	1
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	1	1	1	1
$C * \sim D + B * \sim C + A * \sim D + \sim B * C$					