Planilha1

· Januari						
а	AB\CD	00	01	10	11	
	00	1	0	1	1	
	01	0	1	1	1	
	10	0	1	0	1	
	11	1	1	1	1	
	Resultado:	Itado: $a = A \sim B + C \sim D + \sim A + C + \sim B \sim D + B \sim C + D$				
b	AB\CD	00	01	10	11	
D	00	1	0	0	0	
	01	1	1	0	1	
	10	1	0	0	0	
	11	1	0	1	1	
	Resultado:	b = ~C ~D + A ~	B C + ~A B ~C + ^	A B ~D		
С	AB\CD	00	01	10	11	
	00	1	0	0	1	
	01	0	0	0	1	
	10	0	0	0	1	
	11	1	0	0	1	
	Resultado:	c = C ~D + ~B ~[)			
d	AB\CD	00	01	10	11	
	00	1	0	1	1	
	01	0	1	0	1	
	10	0	1	0	1	
	11	1	0	1	1	
	Resultado:	d = C ~D + ~B C + ~B ~D + B ~C D				
е	AB\CD	00	01	10	11	
Ū	00	1	1	1	0	
	01	1	1	1	1	
	10	1	1	1	0	
	11	1	1	1	1	
	Resultado:	e=~C+ D + ~A B + A ~B				
f	AB\CD	00	01	10	11	
	00	1	1	1	1	
	01	1	0	1	0	
	10	1	1	1	1	
	11	1	1	0	0	
	Resultado:	f=~A ~B + A B + ~C ~D + A ~C + ~A C D				
g	AB\CD	00	01	10	11	
	00	0	0	1	1	
	01	1	1	0	1	
	10	1	1	0	1	
	11	1 g =C ~D + B ~C -	0	1	1	
	Resultado:					
sin	AB\CD	00	01	10	11	
5.11	00	0	0	0	0	
	01	0	0	0	0	
	10	1	1	1	1	
	11	1	1	1	1	
	Resultado:	sin = A				